

Lista Boolean

Henrique Yuzo Takahashi 1ADSB

Exercício 1

A	B	C	D	E	S1	S2	S	Expressão lógica
0	0	0	0	0	0	0	0	$S=(A*B*C)*(D*E)$
0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	0	1	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	1	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	0	
0	1	0	1	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	1	0	0	0	
0	1	1	1	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	1	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	0	1	0	
1	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	0	0	0	
1	0	1	1	0	0	0	0	
1	0	1	1	1	0	1	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	1	0	0	0	
1	1	0	1	0	0	0	0	
1	1	0	1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	1	0	0	
1	1	1	0	1	1	0	0	
1	1	1	1	0	1	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	

Exercício 2


A	B	C	D	E	S1	S2	S
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0

Expressão lógica

$$S = \neg((A+B+C) * (D * E))$$


Exercício 3

A	B	D	E	F	S1	S2	S3	S4	S
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

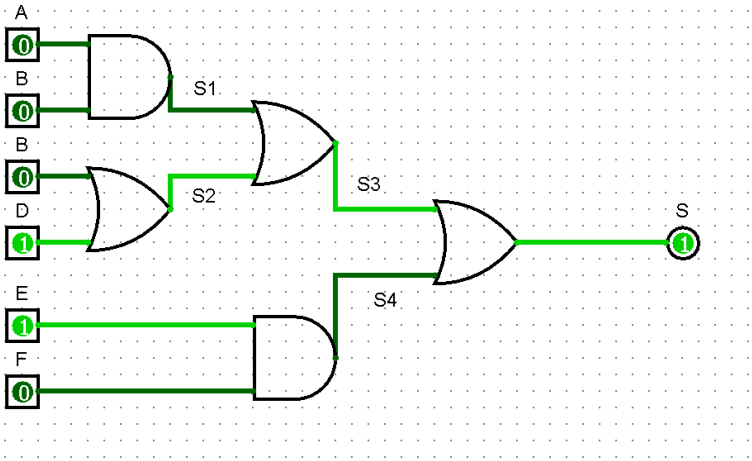


Exercício 4

A	B	C	D	E	F	S1	S2	S3	S4	S
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

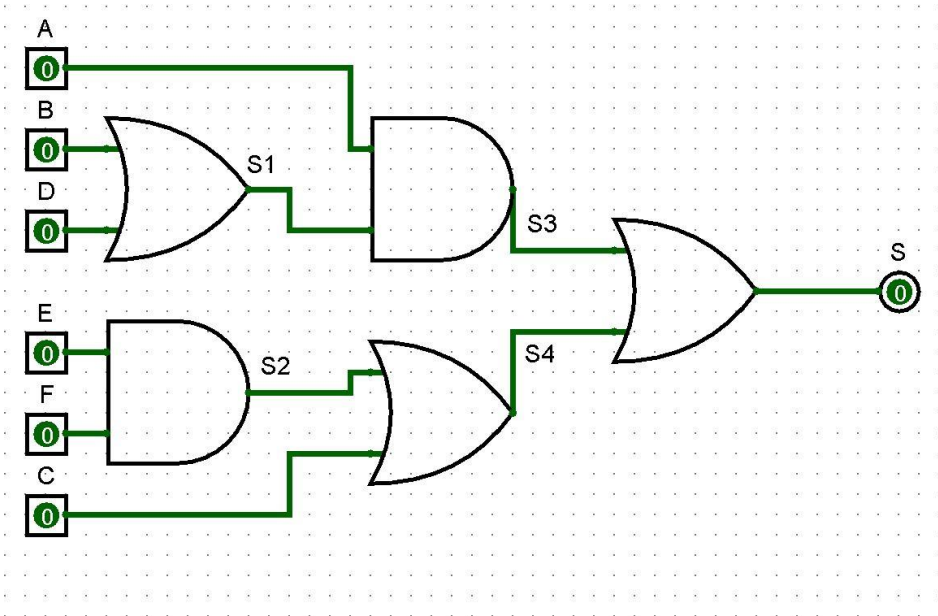


Exercício 5

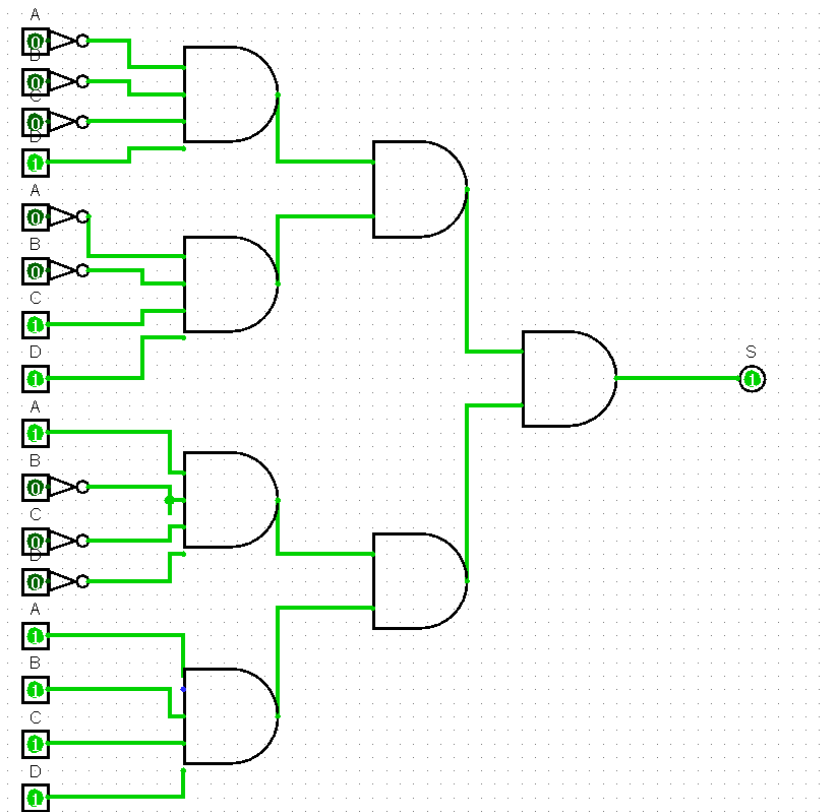

Expressão lógica:

$$S = ((\neg A * \neg B * C * D) * (\neg A * \neg B * C * D)) * ((A * \neg B * \neg C * D) * (A * B * C * D))$$

Exercício 6

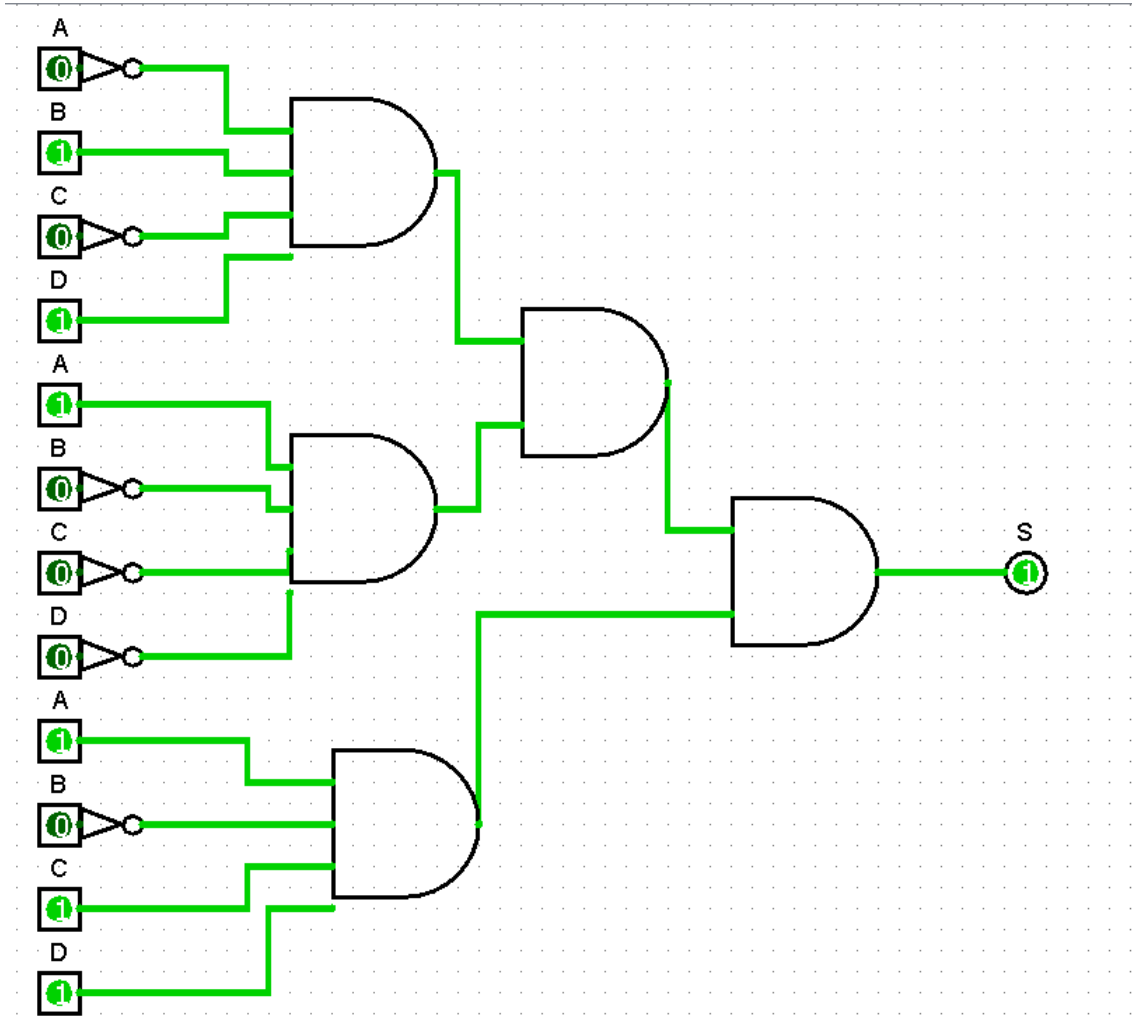

Expressão lógica:

$$S = ((\neg A * B * \neg C * D) * (A * \neg B * \neg C * \neg D)) * (A * \neg B * C * D)$$